

# Homework1

## HW1-1

使用指撥開關和 LED 燈，來做加法的運算(4bit 的輸入和 5bit 的輸出)

## HW1-2

使用指撥開關和 LED 燈，來顯示  $A+B-C=D$ (2bit 的輸入和 3bit 的輸出)